



**Автор:** Арыстанова Даурия Жумекеновна

**Пән:** Физика

**Сынып:** 8-сынып

**Бөлім:** Тұрақты электр тогы

**Тақырып:** № 6 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді параллель жалғауды зерделеу»

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтемеу): | 8.4.2.10 – өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын біледі;<br>8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сабақтың мақсаты:                             | Барлық оқушылар: Өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын біледі;<br>Оқушылардың басым бөлігі: Өткізгіштерді параллель жалғаудың заңды-лықтарын эксперимент арқылы анықтайды;<br>Кейбір оқушылар: Эксперимент арқылы алынған нәтижелерді пайдаланып, графигін тұрғызады                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тілдік мақсаттар:                             | Тілдік дағдылар: Зертханалық жұмыспен танысады (оқылым);<br>Жұмыстың мақсатын жазады (жазылым)<br>Терминология: Кернеу, кедергі, ток күші, параллель, өткізгіш сымдар, амперметр, вольтметр, Ом, Вольт, Ампер, лампа, реостат.<br>Сөз тіркестері:<br>1. Өткізгішті параллель жалғастыру деген не?<br>2. Өткізгішті параллель жалғағанда қандай шамалар бірдей?<br>3. Өткізгішті параллель жалғағанда кедергі неге тең?<br>4. $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ , $U = U_1 = U_2$ , $I = I_1 + I_2$<br>5. Амперметр тізбекке қалай жалғанады?<br>6. Вольтметр тізбекке қалай жалғанады? |
| Бағалау критерийлері:                         | Өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын біледі;<br>Өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын эксперимент арқылы анықтайды;<br>Эксперимент арқылы алынған нәтижелерді пайдаланып, графигін тұрғызады                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Құндылықтарды дарыту:                         | Еңбек және шығармашылық, ынтымақтастық, өмір бойы білім алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пәнаралық байланыс:                           | Сызу, математика, технология.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Бастапқы білім:                               | Өткізгіштерді тізбектей жалғау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Сабақ барысы

| Сабақ кезеңдері | Жоспарланған іс-әрекет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ресурстар                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Сабақтың басы   | Ұйымдастыру кезеңі.<br>Сәлемдесу.<br>Сабақ құралдарын түгендеу.<br>Үй тапсырмасын сұрау.<br>«Қатесін тап» әдісі (интерактивті тақтадағы суретке қарап, қатесін табу)<br>Безгектің суретін табу<br>ҚБ. КБ. «Кері ой қозғау»<br>Топқа бөлу «Сөз шешу» (берілген сөздің дұрысын жазу)<br>1 топ: декергі<br>2 топ: кенруе<br>Сөзді анықтау сұрақтары:<br>1. Шаманың атауы<br>2. Белгіленуі, өлшем бірлігі<br>3. Формуласы<br>4. Бұл құрал тізбекке қалай жалғанады? | сурет<br><br>Сөздер (кері жазылған) |

| Сабақкезеңдері  | Жоспарланған іс-әрекет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ресурстар                                                       |      |       |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сабақтың ортасы | <p>№ 6 зертханалық жұмыс: «Өткізгіштерді параллель жалғауды зерделеу»<br/>Жұмыстың мақсаты: өткізгіштерді параллель жалғау заңдарын тексеру.<br/>Приборлар мен материалдар: 3 амперметр, 3 вольтметр, ток көзі, қосу сымдары, кілт, 2 сым резистор, реостат.<br/>Жұмыстың барысы:<br/>1. Электр тізбегін сұлба бойынша жинаңдар. (сурет)<br/>5e3440cc3330f.png</p> <p>Image not found or type unknown</p> <p>2. V1, V2 вольтметрлерінің көрсетулерін жазыңдар.<br/>3. A1, A2 амперметрлерінің көрсетулерін жазыңдар.<br/>4. <math>I_{\Sigma}=I_1+I_2</math> есептеңдер.<br/>5. Бөліктің жалпы кедергісін <math>1/R=1/R_1+1/R_2</math> формулалары бойынша есептеңдер<br/>6. Өлшеу нәтижелерін кестеге түсіріңдер.</p> <table><tr><td>I1,A</td><td>I2,A</td><td>U1,B</td><td>U2,B</td><td>R1,Ом</td><td>R2,Ом</td><td>R”ж,Ом</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>7. Қорытынды жасаңдар<br/>ҚБ. КБ. «Екі түрлі түсініктеме күнделігі»<br/>(әр топ өз қорытындыларын жасайды, жұлдызшалар беріледі)<br/>Жеке жұмыс:<br/>Есептер шығару<br/>1. Кедергілері 20 Ом және 30 Ом болатын екі резистор кернеуі 24В электр тізбегіне жалғанған. Екі резисторды параллель жалғағандағы тізбектегі ток күші қандай?<br/>2. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін тап.<br/>3. <math>I_1 = 1 \text{ A}</math> <math>R_1 = 4 \text{ Ом}</math> <math>I_2 = 2 \text{ A}</math> <math>R_2 = 4 \text{ Ом}</math> <math>I_3 = 3 \text{ A}</math> <math>R_3 = 4 \text{ Ом}</math> <math>U_1</math> , <math>U_2</math> , <math>U_3</math> тауып, <math>I</math> және <math>U</math> тәуелділік графигін тұрғыз.<br/>Дескриптор:<br/>1.Кедергілерді параллель жалғаудың формуласын жазады<br/>2.Физикалық шамалардың мәнін есептейді<br/>3.Физикалық шамалардың мәндері арқылы тәуелділік графигін тұрғызады<br/>ҚБ. КБ. «Тауға өрлеу»<br/>5e344242cd530.png</p> <p>Image not found or type unknown</p> | I1,A                                                            | I2,A | U1,B  | U2,B  | R1,Ом  | R2,Ом | R”ж,Ом |  |  |  |  |  |  |  | <p>Оқулық, мәтіндер, құралдар.</p> <p>Жұлдызшалар</p> <p>Есеп карточкасы</p> <p>Таудың суреті</p> |
| I1,A            | I2,A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U1,B                                                            | U2,B | R1,Ом | R2,Ом | R”ж,Ом |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |       |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
| Сабақтың соңы   | <p>Талқылау сұрақтары:<br/>1. Аккумуляторды зарядтау кезінде оның қақпақтарын ашып қояды, неге?<br/>2. Қараңғыда қант сындырғанда әлсіз жарқыл байқауға болады. Осыны түсіндір.<br/>3. Неге электр сымдарына қонып тұрған құс, жоғары кернеуді қосқанда ұшып кетеді?<br/>4. Электр желісіне ұшып келіп қонған құсқа токтың әсері неге білінбейді?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Сұрақтар</p> <p>Шапалақ соғу</p>                             |      |       |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
| Рефлексия       | <p>5e34428688237.png</p> <p>Image not found or type unknown</p> <p>ҚБ. КБ. «Рефлексия пирамидасы» (әр сұраққа жауап берген оқушыға шапалақ соғып, шыңға шығуына көмек білдіремін)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>5e3443183d8fa.png</p> <p>Image not found or type unknown</p> |      |       |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |